

ACTIVITE 1: ALLUMAGE D'UNE LAMPE

Compétences travaillées	Niveau d'acquisition
Savoir connecter une lampe sur une pile afin de la faire briller.	
Connaitre le vocabulaire scientifique.	

I Allumage d'une lampe à l'aide d'une pile



Compétence: Savoir connecter une lampe sur une pile afin de la faire briller.



Vous avez à disposition une lampe et une pile plate de 4,5 V.
Trouvez la façon de brancher ces deux objets entre eux afin
de faire briller la lampe.

Faites un dessin propre et légendé de votre montage dans le
cadre ci-contre.

A RETENIR



Compétence: Connaitre le vocabulaire scientifique.



- Les parties par lesquelles on branche un composant électrique s'appellent _____
- Un composant électrique qui possède deux _____ est un _____
- On peut classer les _____ en deux grandes familles :
- Les générateurs: _____

- Les récepteurs: _____
